


1. EL 是用什么样的信号驱动？

如果驱动信号中含有直流成分就会引起分极和 EL 的劣化。


2. 不引起分极的驱动是怎样的？

- 使用两台放大器驱动 EL。一台输驱动信号，另一台输出偏置。根据偏置的方向，即使是同样的驱动信号也会改变电流的流向。所以使用的放大器必须是能吸收电流的双极性电源。

3. 系统构成说明

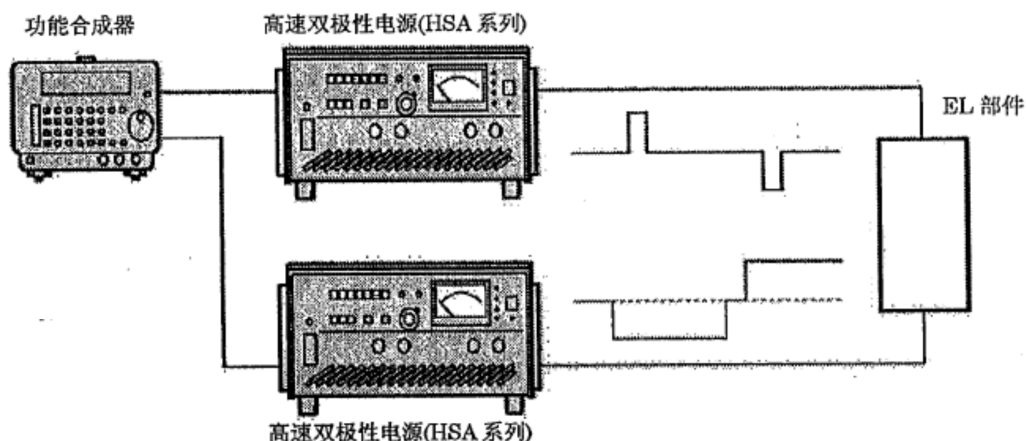

4. EL 的等价电路例

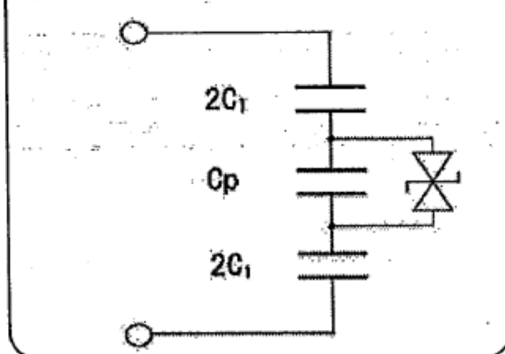

POINT

放大器要点总结

- 提供高速，宽频带优良波形。
放大后的波形同原有波形保持一致。
- 低输出阻抗。
不受负荷影响。
- 高电压（最大 300Vp-p）。
对于无机 EL 的驱动很重要。